

班级：信工_____班 姓名：_____ 课堂序号：_____ 作业成绩_____

重要说明：作答请务必手写；作业内容为书上习题时，请先抄题(文字部分可键盘录入)，题中电路图需直尺手绘。


作业内容：

题 1：推导如图所示 II 型匹配网络在给定工作频率 f_0 和有载品质因数 Q_e 的设计公式。(电路中 R_s, R_L 为已知量，求 C_1, C_2, L 的表达式)

答：

$$R_e = \frac{R_L}{1+Q_e^2} \quad Q_e = \frac{R_L}{X_{C2}} = \frac{X_{C1}}{R_e} \quad Q_e = R_L \cdot 2\pi f_0 C_2$$
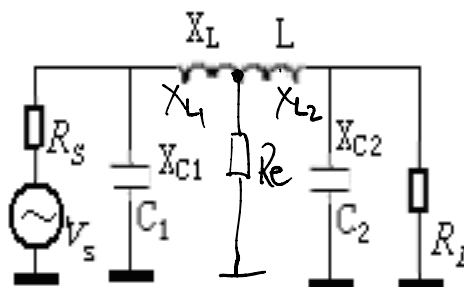
$$C_2 = \frac{Q_e}{2\pi f_0 R_L} \quad Q_e = \frac{X_{L2}}{R_e} \quad L_2 = \frac{Q_e R_e}{2\pi f_0 (1+Q_e^2)}$$



$$Q_e' = \frac{R_s}{X_{C1}} = \frac{X_{L1}}{R_e} = R_s \cdot 2\pi f_0 C_1$$

$$C_1 = \frac{Q_e'}{2\pi f_0 R_s} \quad L_1 = \frac{Q_e' R_e}{2\pi f_0 (1+Q_e'^2)} \quad L = L_1 + L_2 = \frac{(Q_e + Q_e') R_L}{2\pi f_0 (1+Q_e^2)}$$

题 2：2.16 电路如图 2. T. 5 所示，给定参数为 $f_0 = 30\text{MHz}$, $C = 20\text{pF}$, $R = 10\text{k}\Omega$, $R_g = 2.5\text{k}\Omega$, $R_L = 830\Omega$, $C_g = 9\text{pF}$, $C_L = 12\text{pF}$ ，线圈 L_{13} 的空载品质因数 $Q_0 = 60$ ，线圈匝数为： $N_{12} = 6$, $N_{23} = 4$, $N_{45} = 3$ 。求 L_{13} 、 Q_e 。

$$G_g = \frac{1}{R_g}, \quad G = \frac{1}{R}, \quad G_L = \frac{1}{R_L}$$

$$n_1 = \frac{N_{23}}{N_{12} + N_{23}} = 0.4, \quad n_2 = \frac{N_{45}}{N_{12} + N_{23}} = 0.3$$


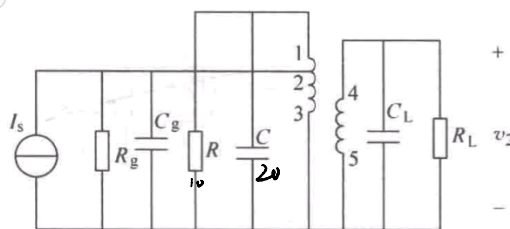


图 2. T. 5 题 2. 16 图

等效

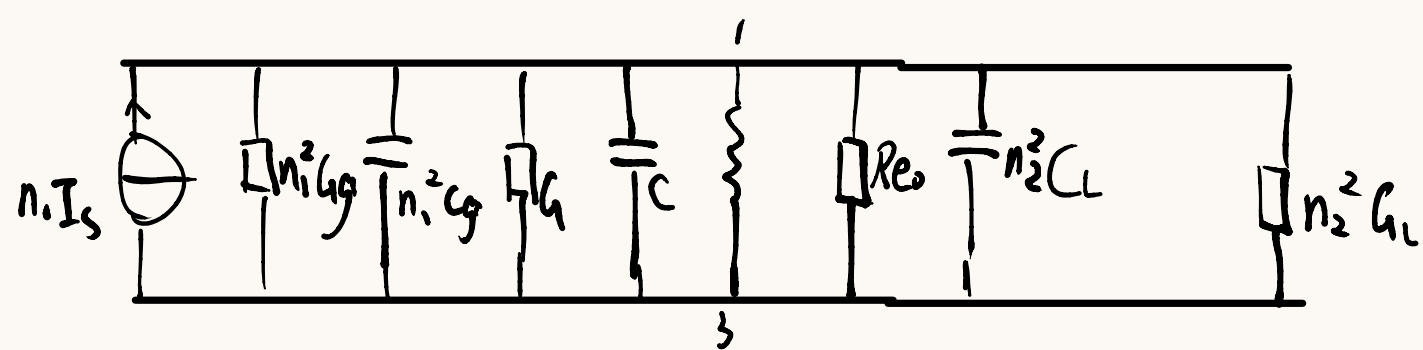

$$C_{\Sigma} = n_1^2 C_g + C + n_2^2 C_L = 22.52 \text{ pF}$$

$$Q_o = R_{eo} \cdot 2\pi f_o C_{\Sigma}, \quad R_{eo} = \frac{Q_o}{2\pi f_o C_{\Sigma}} = 14.13 \text{ k}\Omega$$

$$L_3 = \frac{R_{eo}}{2\pi f_o Q_o} = 1.28 \text{ }\mu\text{H}$$

$$g_{\Sigma} = n_1^2 G_g + G_1 + n_2^2 G_L + \frac{1}{R_{eo}} = 0.34 \text{ mS}$$

$$Q_e = \frac{R_{\Sigma}}{2\pi f_o L_3} = 12.5$$